

Universidad de Guadalajara  
Departamento de electrónica



Actividad 5  
Receptor UART  
*Verificación de circuitos digitales*

Eduardo Vazquez Diaz  
lalohao@gmail.com

## Contenido

<b>1. Objetivo</b>	<b>3</b>
<b>2. Introducción</b>	<b>3</b>
<b>3. Desarrollo</b>	<b>5</b>
<b>4. Resultados</b>	<b>6</b>
<b>5. Conclusiones</b>	<b>7</b>
<b>6. Apéndice</b>	<b>7</b>
6.1. Código fuente . . . . .	7

## Resumen

### 1. Objetivo

Implementar un receptor UART estándar RS-232 en lenguaje de descripción de hardware (*verilog*) capaz de trabajar a 9600bps y verificarlo.

### 2. Introducción

La comunicacion serial requiere dos señales **TxD** y **RxD**. Usualmente se utiliza un conector de 9 pines (Figura 1).

 


Figura 1: Conector macho utilizado en el estandar RS-232

Los datos se transmiten a cierta velocidad conocida como **taza de baudios** o **baud rate**. La velocidad esta dada en bits por segundo, las mas comunes son 4800, 9600, 56000, 115200.

Existe ciertos bits *especiales* utilizados para designar el inicio y fin de la comunicaci3n, como tambi3n lo hay para chequeo de errores.

El bit de chequeo de error tambi3n se conoce como bit de paridad, esta puede ser **par** o **impar** y se obtiene contando el numero de **1** que contiene el dato, suponiendo que la paridad **par** esta seleccionada y el numero de bits es impar entonces el bit de paridad ser3 1. (Figura 2)

7 bits of data	(count of 1 bits)	8 bits including parity	
		even	odd
0000000	0	0000000 <b>0</b>	0000000 <b>1</b>
1010001	3	1010001 <b>1</b>	1010001 <b>0</b>
1101001	4	1101001 <b>0</b>	1101001 <b>1</b>
1111111	7	1111111 <b>1</b>	1111111 <b>0</b>

Figura 2: Cálculo de paridad.

Una forma mas facil de calcular la paridad es aplicando el operador modulo (Ecuación 1)

$$n \% 2 = p \quad (1)$$

Sustituyendo  $n$  (el conteo de bits) se obtiene una paridad  $p$  que es **par**, para la **impar** solo se invierte el bit.

La transmisión serial se sincroniza con los bits de inicio y los de fin, normalmente se utiliza el código ASCII para comunicarse. Un ejemplo de transmision de la letra **T** en codigo ASCII se da en la figura 3.



Figura 3: ASCII 0x54 = 01010100 **T** enviado sin paridad.



Figura 4: ASCII 0x54 = 01010100 **T** con paridad **par**.



Figura 5: ASCII 0x54 = 01010100 **T** con paridad **impar**.

### 3. Desarrollo

Los datos entran de forma serial en **RxD** en cada ciclo de lectura y se pasan al registro **rx\_data**, al finalizar la recepción tambien se activa el bit **rdrf** (*received data ready flag*).

 


Figura 6: Diagrama de bloques del receptor UART.

El modulo se implementa como una maquina de estados, como se muestra en la figura 7.

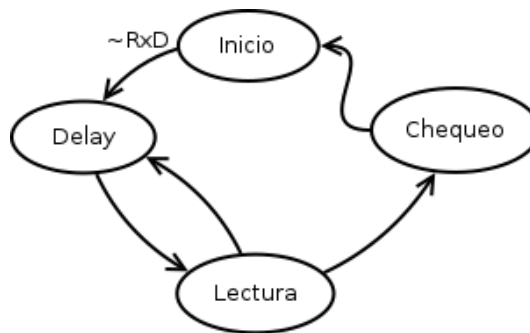



Figura 7: Diagrama de estados del receptor UART.

El reloj funciona a una velocidad de 50Mhz, por lo que se utiliza un

retraso (delay) para sincronizar la señal a 9600bps diviendo el reloj de 50Mhz entre 5208.

$$\frac{50,000,000}{5208} = 9600,61443932$$

 Durante el estado de inicio o reposo, la entrada **RxD** esta en *alto*, la comunicación empieza cuando **RxD** cambia a *bajo* o 0.



A partir de ese momento se va al estado de espera (*delay*) hasta que transcurre el tiempo suficiente y empiece a recibir el primer dato, se repite el ciclo delay-recepción hasta que recibe todos los bits de datos, paridad y stop.

En verilog se utilizaron 2 bloques **always**, el primero para manejar la transición de estados y el segundo para dirigir las señales y realizar las operaciones pertinentes.

## 4. Resultados

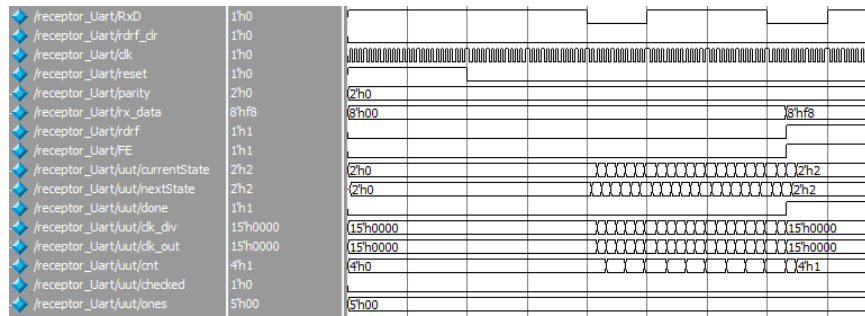


Figura 8: Modulo receptor en funcionamiento.

## 5. Conclusiones

La verificación es una tarea esencial en el diseño de circuitos, en este caso tuvo mayor complejidad que las tareas anteriores y se notó que el uso de scripts pudieron haber facilitado la tarea.

## 6. Apéndice

### 6.1. Código fuente

```
module receptor
#(parameter DATA_LENGTH = 8, // Datos de 8 bits
  parameter DELAY_TIME = 1) // 50Mhz/5208=9600.61443932bps
(input wire RxD,
 input wire rdrf_clr, clk, reset,
 input wire [1:0] parity,
 output reg [DATA_LENGTH-1:0] rx_data,
 output reg rdrf, FE);

reg [1:0] currentState, nextState;

localparam START = 0, READ = 1, CHECK = 2, DELAY = 3; // Estados

reg [DATA_LENGTH+1:0] rx_data_tmp; // Registro temporal de datos
reg done; // Bandera de finalizacion de lectura
reg [14:0] clk_div, clk_out; // Divisor de frecuencia
reg [3:0] cnt; // Contador de para recibir datos y
reg checked; // Bandera de finalizacion de paridad
reg [4:0] ones; // Cuenta cuantos '1' existen
reg parity_error; // Bandera que designa error en paridad

always @(posedge clk, posedge reset)
  if (reset) currentState <= START;
  else currentState <= nextState;

always @(posedge rdrf_clr)
  rdrf <= 0;

always @(posedge clk) // Control de estados
  case (currentState)
```

```

START:
    if (RxD)      nextState = START;
    else          nextState = DELAY;
DELAY:
    if (clk_out)  nextState = READ;
    else          nextState = DELAY;
READ:
    if (done)     nextState = CHECK;
    else          nextState = DELAY;
CHECK:
    if (checked)  nextState = START;
    else          nextState = CHECK;
endcase // case (currentState)

always @(currentState) // Flujo de datos
case (currentState)
START:
    begin
        {rx_data, rdrf, FE, ones} = 0; // Poner senhales internas en cero
        {cnt, done, checked} = 0;      // Poner banderas en cero
        {clk_out, clk_div} = 0;        // Poner el divisor de frecuencia en cero
        parity_error = 0;
    end
DELAY:
    begin
        clk_div = clk_div + 1; // Divisor de frecuencia
        if (clk_div >= DELAY_TIME - 1)
            clk_out = 1;
    end
READ:
    begin
        {clk_out, clk_div} = 0; // Poner el divisor de frecuencia en cero
        rx_data_tmp[cnt] = RxD; // Guardar dato

        cnt = cnt + 1;
        if (cnt > DATA LENGHT + 1)
            begin
                done = 1;
                rdrf = 1;
                cnt = 0;
            end
    end
endcase

```



```

        rx_data = rx_data_tmp[7:0]; // Mover datos recibidos al registro Rx
        if (~rx_data_tmp[9])        // Chequeo de stop bit
            FE = 1;
        end
    end
CHECK:
    begin
        ones = ones + rx_data[cnt];
        cnt = cnt + 1;
        if (cnt > DATA LENGHT)
            begin
                checked = 1;
                if (parity == 2'b00 || parity == 2'b11) // No parity
                    parity_error = 0;
                else if (parity == 2'b01)                // Even parity
                    parity_error = rx_data_tmp[DATA LENGHT] == (ones % 2);
                else                                     // Odd parity
                    parity_error = rx_data_tmp[DATA LENGHT] == ~(ones % 2);
            end
        end
    endcase // case (currentState)

endmodule // receptor

```